

Correction de l'exercice 03 - TD du chapitre 07

❖ **Systeme A :**

	Schéma du système	Étude de la valeur du signal de sortie	Conclusion
Comportement à basses fréquences			Le système les basses fréquences.
Comportement à hautes fréquences			Le système les hautes fréquences.

Le système A est un filtre

❖ **Systeme B :**

	Schéma du système	Étude de la valeur du signal de sortie	Conclusion
Comportement à basses fréquences			
Comportement à hautes fréquences			

Le système B est un filtre

❖ **Systeme C :**

	Schéma du système	Étude de la valeur du signal de sortie	Conclusion
Comportement à basses fréquences			Le système les basses fréquences.
Comportement à hautes fréquences			Le système les hautes fréquences.

Le système C est un filtre

❖ **Systeme D :**

	Schéma du système	Étude de la valeur du signal de sortie	Conclusion
Comportement à basses fréquences			Le système les basses fréquences.
Comportement à hautes fréquences			Le système les hautes fréquences.

Le système D est un filtre